

授課老師：黃文政

班別：

學號：

姓名：

一、實習目的：日常生活上配電器具之裝置之實例

1. 家中日光燈之切換
2. 家中使用之插座
3. 家中樓梯間燈泡開關之切換

二、工作內容

1. 工作一：一處控制一盞燈

評分項目	結果	得分
繪出正確控制圖	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
測驗功能	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
導線理直度	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
評量結果		

控制圖

2. 工作二：一處控制一盞燈附加一插座

評分項目	結果	得分
繪出正確控制圖	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
測驗功能	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
導線理直度	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
評量結果		

控制圖

3. 工作三：二處控制一盞燈

評分項目	結果	得分
繪出正確控制圖	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
測驗功能	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
導線理直度	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤	
評量結果		

控制圖

總分：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

老師：\_\_\_\_\_